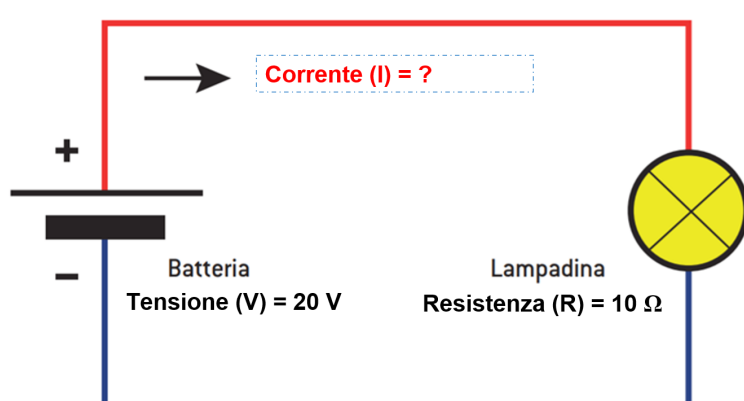


Verifica per “Grandezze elettriche e legge di Ohm”

Nome Cognome Classe Data

Quesito 1 - Trova l'intruso

Applica la legge di Ohm per calcolare il valore della corrente che circola nel circuito e scegli la risposta corretta:



- 2 Ampere
- 1 Ampere
- 4 Ampere
- 0 Ampere

Quesito 2 - Associa immagini e parole

Indica accanto a ogni grandezza elettrica la corretta Unità di misura.

Tensione V	<input type="radio"/> Ohm <input type="radio"/> Ampere <input type="radio"/> Volt
Corrente I	<input type="radio"/> Ohm <input type="radio"/> Ampere <input type="radio"/> Volt
Resistenza R	<input type="radio"/> Ohm <input type="radio"/> Ampere <input type="radio"/> Volt

Quesito 3 - Vero/Falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Se in un circuito aumento la tensione (lasciando la stessa lampada) aumenta anche la corrente.	<input type="radio"/> Vero	<input type="radio"/> Falso
La legge di Ohm è pari a $I = V \times R$.	<input type="radio"/> Vero	<input type="radio"/> Falso
La resistenza elettrica rappresenta un ostacolo al passaggio della corrente elettrica.	<input type="radio"/> Vero	<input type="radio"/> Falso